3. Planifica y diseña

NOMBRE: _____

CURSO: _____ FECHA: _____

¿Cómo vas a construir el prototipo?

1. ¿Cuál es tu propuesta para solucionar el problema?
Dibuja el circuito eléctrico de la linterna que construiréis, representando exactamente donde están conectados los cables para que la bombilla se pueda encender y apagar cuando queramos.

RECUERDA

Representación gráfica de algunos componentes de un circuito eléctrico:

3. Planifica y diseña

NOMBRE: _____

CURSO: _____ FECHA: _____

2. **Dibuja la linterna** que construiréis:

3. Planifica y diseña

NOMBRE: _____

CURSO: _____ FECHA: _____

3. Anota los **materiales** con los que trabajaréis:

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

4. Elabora una lista de los **pasos** a seguir: